

الإسم:.....	اللقب :.....	الرقم :.....	فرض تأليفي ع ٢١ مادة التربية التكنولوجية	المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي بئر الحفي الأستاذ: محمد الهادي العكريمي
المستوى 7 أساسى .....	الضارب : 2	التوقيت: 60 دق		2010 / 2009

/20



لأحمد لعبة كهربائية تمثل في سيارة صغيرة، ذات مرأة وأنشاء اللعب تعطلت عن السير فقام بفككها محاولة منه لمعرفة السبب. اكتشف أنها تحتوي على العديد من المكونات.

السند:

التعليمية 1:


اتم تعمير الجدول التالي بما يناسب.

3	وظيفة المكون في الدارة الكهربائية	اسم المكون	المكون
	.....	.....	S
	.....	.....	D
	.....	.....	M
	.....	.....	G

التعليمية 2:

اربط بين هذه المكونات للحصول على دارة كهربائية.


2

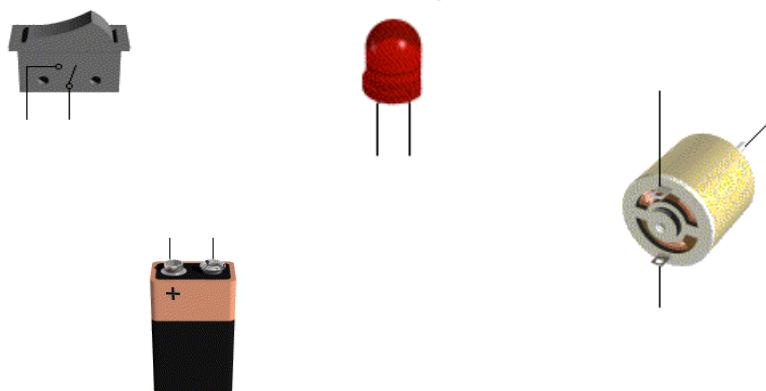

التعليمية 3:

انجز الرسم البياني المقنق لهذه الدارة.

5

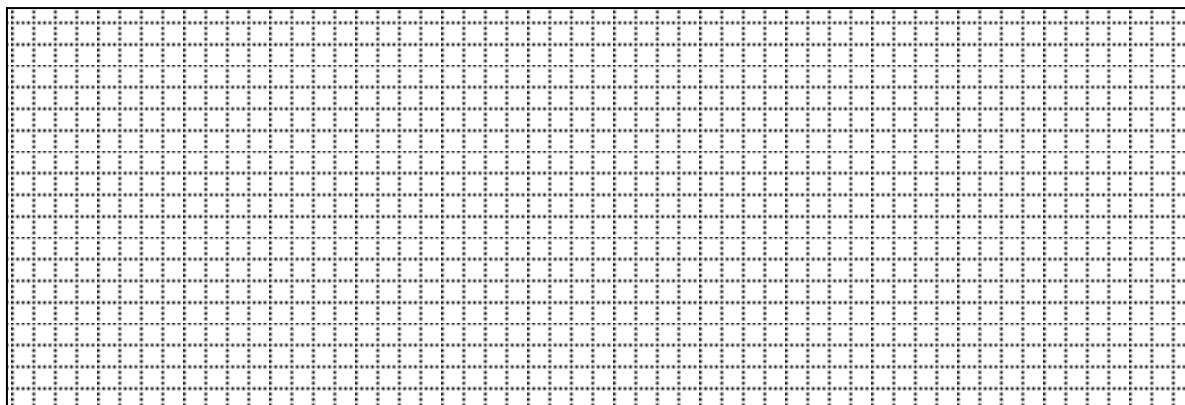


التعليمية 4:

أراد أحمد القيام بعملية قيس فاستعمل العنصر ( A ) كما هو مبين بالرسم التالي:

1

2

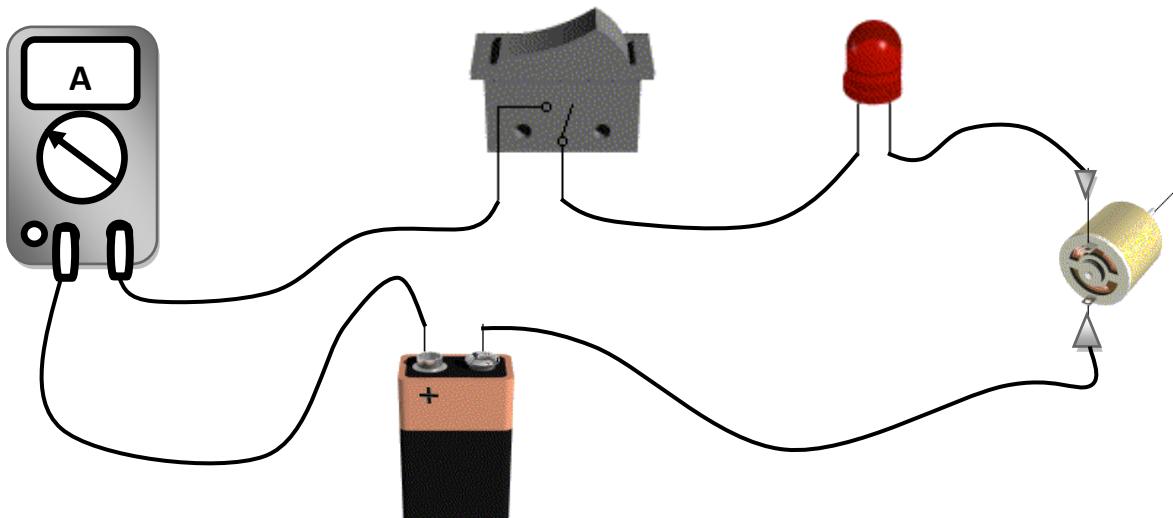

أ - أسمى العنصر الذي استعمله أحمد في عملية القياس.

.....

ب - لماذا أراد أحمد أن يقيس؟

.....

### التعليمية 5:

أتأمل الدارة السابقة ثم أجيبي داخل التربيعية على السؤال التالي بـ : نعم أو لا

1

.....


هل تتوفر الحماية الكافية في هذه الدارة ؟

2

..... أعلل جوابي

### التعليمية 6:

أساعد أحمد على اكتشاف وظيفة المحرك بإتمام الجدول التالي:

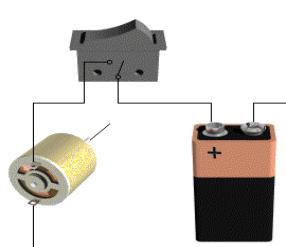
الطاقة التي يخرجها المحرك	الطاقة التي يتلقاها المحرك	الدارة	
.....	.....		.....
.....	.....		
.....	.....		
.....	.....		
			بمجرد الضغط على القاطع يدور المحرك

### التعليمية 7:

قام أحمد بعملية قيس ثانية أراد من خلالها معرفة قيمة

الجهد بين طرفي المحرك، فتحصل على المعطيات التالية:

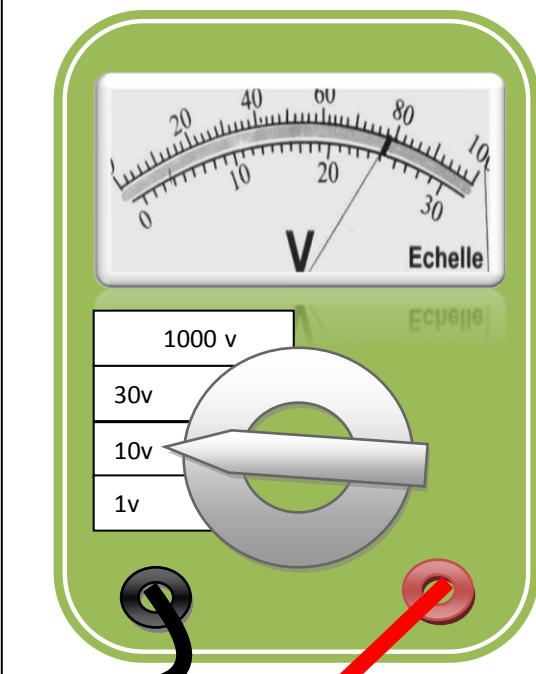- القراءة :  $L = 80$
- العيار  $C = 10 \text{ v}$
- السلم :  $E = 100$



أبحث عن قيمة هذا الجهد بدلا عنه

2

النتيجة	القاعدة
$U = .....$	$U = .....$