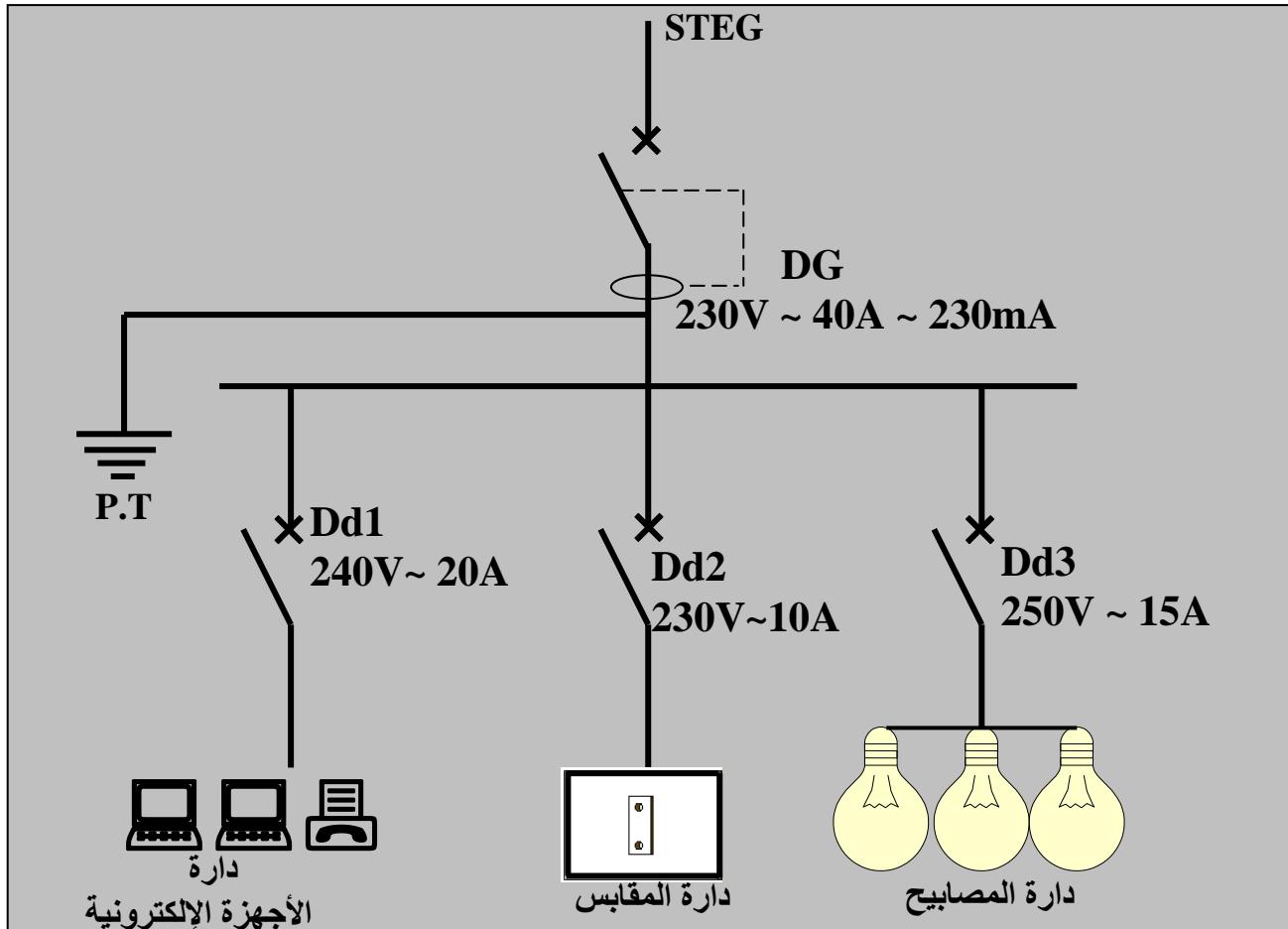


الوضعية : انقطع التيار الكهربائي داخل المنزل فاستدعي والدك اختصاصيا في الكهرباء لإصلاح العطب و أثناء فتح خزانة المراقبة الخاصة بالمنزل دفعك فضولك إلى مشاهدة ما يجري فرأيت الرسم التالي

تمرين عدد 1 - أ - أتمم الرسم المقترن لدارة المنزل



ب - أكمل تعمير الجدول التالي للتعرف على عناصر الحماية و خصائصها الكهربائية في دارة المنزل .

PT	Dd2	Dd1	DG	اسم المكون
.....	الخصائص الكهربائية

ج - كتب على العنصر DG أرقام . اذكر فيما يلي مادا تعني هذه الأرقام ؟

..... 40A 230V




..... 20mA

6

تمرين عدد 2 أ - أتمم الجدول التالي بما يناسب مع رسم الرموز المقتنة للمتقبلات
(استعمال المسطرة وقلم الرصاص ضروري)

قفل كهربائي	محرك كهربائي	جرس كهربائي	عنصر التقبيل
.....	الطاقة التي يقبلها
.....	الطاقة التي يوفرها
			الرمز المقتن

ب - أتأمل الرسوم الموالية و أذكر في الجدول إن كانت المقابس التالية محمية من أخطار التيار الكهربائي أم لا وذلك بوضع العلامة في الخانة المناسبة ثم اذكر وسيلة الحماية إن وجدت .

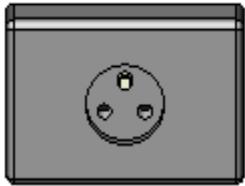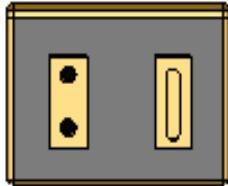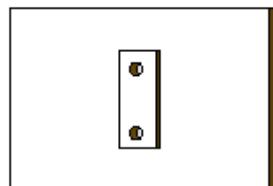5**3****2****1**

وسيلة الحماية	غير محمي	محمي	المقبس
.....			1
.....			2
.....			3

عَمَلاً مَوْفِّقاً