

هرم تأثير عدد  
تأثير فيه زياء

المستوى الدراسي : ٨ آ

المدة : ساعة واحدة

الاسم ..... : ..... اللقب ..... : ..... الرقم ..... :

**العدد****هرم زرم ٧**

أملأ الفراغات بما يناسب :

..... و منها ما يُطُرق مختلفاً فمنها ما يركب بـ ..... ✓ تركب

..... يركب بـ ..... ✓

..... هي نقطة ربط لثلاث عناصر كهربائية أو أكثر. ✓

..... الفرق في المستوى الكهربائي بين نقطتين في دارة كهربائية. ✓ يحدد

..... منها مساوي لمجموع التيارات ..... في عقدة كهربائية مجموع التيارات الكهربائية ..... لها. ✓

4,5


..... يتسرب ..... في تلوث البيئة و في انتشار الأمراض و يؤدي في بعض الأحيان حتى إلى الموت. ✓

..... لتحديد قيمة التوتر الكهربائي نستعمل جهاز ..... ✓

لهب ازرق اللون

**هرم زرم ٨**

قمنا بالتجربة المحسنة في الرسم التالي:

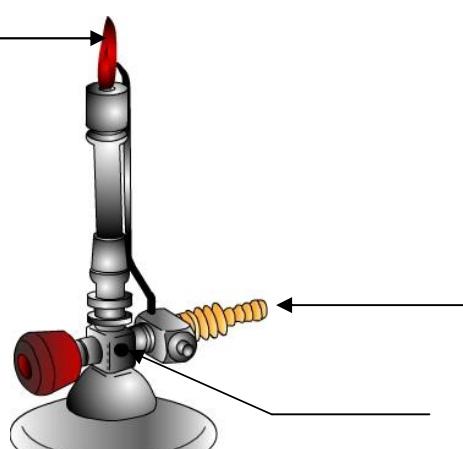

مدخل غاز البوتان

ثقب للتهدئة

موقد غازي

1) بالاعتماد على التجربة :

أ- اذكر كل من المُحرق و المادة المحترقة ؟

1

ب- اذكر إفرازات هذا الاحتراق .

1,5

ج- اذكر نوع هذا الاحتراق .

0,5

(2) عند غلق نسبي لثقب التهوية نلاحظ ظهور دخان اسود اللون.  
أ- تعرّف على هذا الدخان و اذكر سبب ظهوره ؟

0,5

ب- اذكر الافزات الأخرى التي تنتج عن هذه العملية ؟


2

ج- ما نوع الاحتراق اثناء هذه العملية ؟

0,5
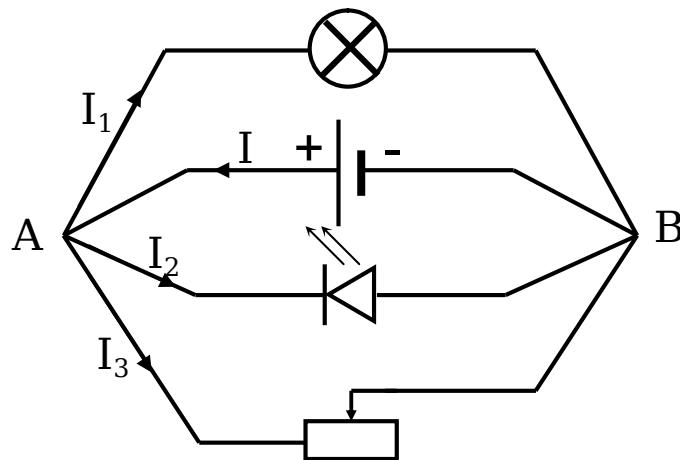
## تمرين رقم ٣

I/ في تجربة أولى أنجز بعض التلاميذ الدارة الكهربائية أسفله للتعرف على طريقة توزيع التيار الكهربائي.



(1) اذكر تركيبة هذه الدارة .

0,5

(2) اذكر عقد هذه الدارة الكهربائية.


0,5

(3) اوجّد علاقة بين التيارات الكهربائية التالية  $I, I_1, I_2, I_3$

0,5

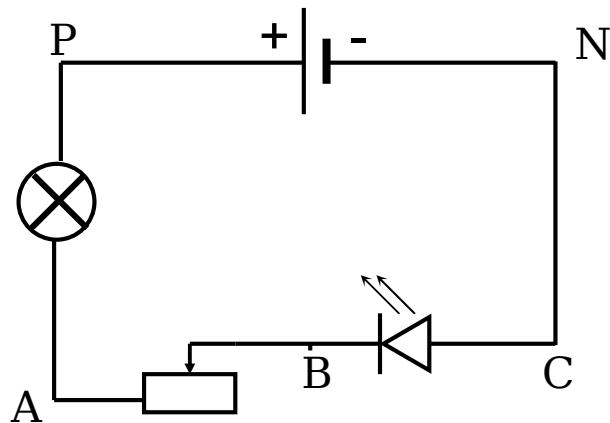(4) احسب قيمة شدة التيار الكهربائي  $I_2$  إذا علمت أن قيمت  $I=1,53\text{mA}$  ,  $I_1=0.22\text{mA}$  ,  $I_3=0.38\text{mA}$

II/ في تجربة ثانية ركب التلاميذ عناصر الدارة بالطريقة التالية للتعرف على توترات بعض العناصر.



(1) اذكر تركيبة هذه الدارة.

(2) بين على الدارة الكهربائية التوترات التالية :  $U_{PN}$  ,  $U_{PA}$  ,  $U_{AB}$  ,  $U_{BA}$  ,  $U_{CN}$  ,  $U_{CP}$

(3) اذكر قيمة  $U_{CN}$  معللا جوابك.

(4) بين علامة التوترات التالية :  $U_{PN}$  ,  $U_{PA}$  ,  $U_{AB}$  ,  $U_{BA}$  ,  $U_{CP}$

(5) ربّطنا جهاز الفولتمتر بين قطبي المصباح لتحديد قيمة  $U_{PA}$

أ- بين على الرسم وضعية الفولتمتر

ب- انحرفت إبرة الفولتمتر 22 درجة على سلم يحتوي 30 درجة احسب قيمة  $U_{PA}$  احسب  $U_{PA}$  إذا علمت أن العيار المستعمل 3 V