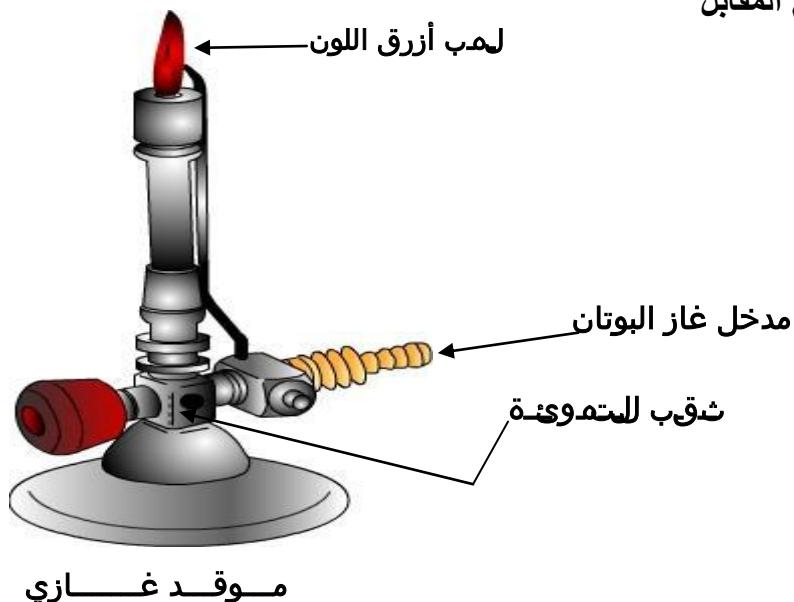


تمرين عدد 1 (6.5 ن)

قمنا بتجربة المجمدة في الرسم المقابل



1) بالاعتماد على التجربة :

أ - ذكر كل من المحرق والمادة المحترقة ؟

.....
.....

ب - ذكر منتجات هذا الاحتراق ؟

.....
.....

ج - ذكر نوع هذا الاحتراق ؟

.....
.....

2) عند غلق نسبي لثقب التهوية نلاحظ ظهور دخان أسود.

أ - تعرف على الدخان واذكر سبب ظهوره ؟

.....
.....

ب - ذكر منتجات هذا الاحتراق ؟

.....
.....

ج - ذكر نوع هذا الاحتراق ؟


.....
.....

1) ما هو تعريف العقدة بدالة كهربائية ؟

2) ما هو قانون العقد ؟

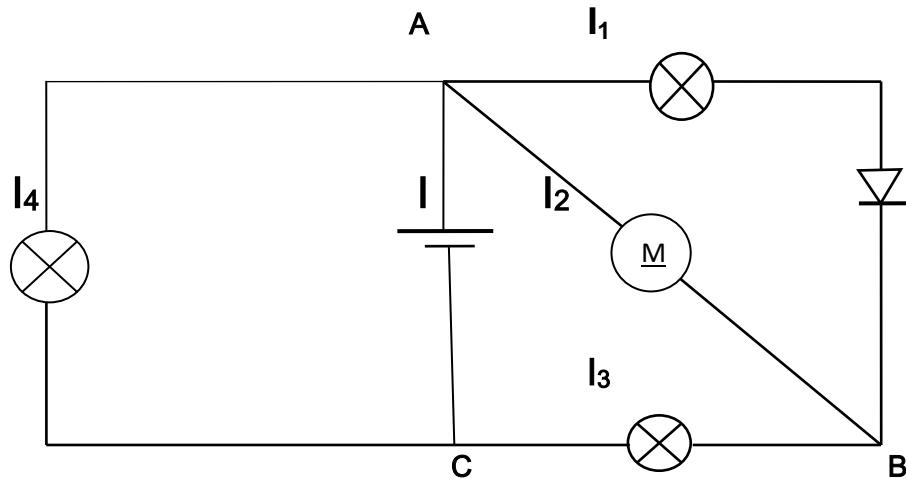3) تعتبر الدارة الكهربائية التالية:

A - حدد العقد الموجودة بكل فرع من فروع هذه الدارة الكهربائية ؟



B - حدد على الرسم البياني اتجاه التيار الكهربائي في كل فرع من فروع الدار الكهربائية


2) أ - طبق قانون العقد في العقدة A

$$I_1 = 0,4 \text{ mA} \quad |_2 = 1,5 \text{ A} \quad |_3 = ? \quad \text{مع العلم أن: } I = 1,5 \text{ A}$$

3) أ - طبق قانون العقد في العقدة B

$$I_4 = 0,8 \text{ A} \quad |_3 = ? \quad \text{مع العلم أن: } I_1 = 0,4 \text{ mA}$$

نعتبر الدائرة الكهربائية التالية :

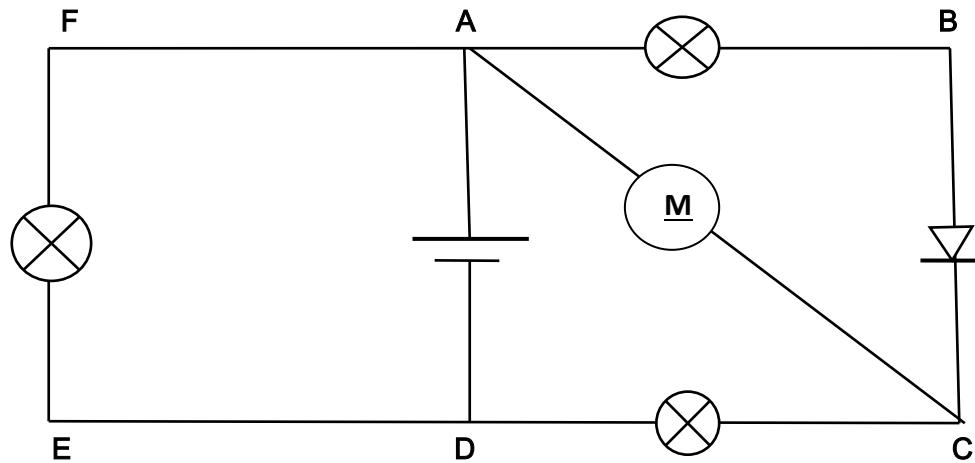

1) مثل بسم على الرسم البياني للدائرة الكهربائية التوترات التالية U_{AD} و U_{FE}

$$U_{AF} = U_{DE} = 0 \quad \text{أ. بـين أن :}$$

3) بتطبيق قانون الحلقات في الحلقة AFEDA

4) مثل بسم على الرسم البياني للدائرة الكهربائية التوترات التالية: U_{AC} , U_{DC} , U_{CB} , U_{AB}

$$U_{AD} = 15V, U_{AB} = 4V, U_{DC} = -7V \quad \text{مع العلم أن}$$

أ. أكتب قانون الحلقات في الحلقة ABCDA

بـ . أكتب قانون الحلقات في الحلقة ACDA

جـ . استنتاج قيم التوترات التالية: U_{AC} و U_{CB}