

## التمرین الأول (7 نقاط)

الجزء الأول

أكمل الفراغات بالجمل مستعيناً بالكلمات التالية:

- 3 مفتوحة - القطب الموجب - مغناطيسي - أقطاب - إنحراف - الكيميائي - المؤبد - المصباح - القطب السالب - الدارة الكهربائية - مغلقة.

- ..... ينير المصباح إذا لامست أجزاءه المعدنية كل على حدة أقطاب .....
- ..... عندما يمنع قاطع التيار مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية نقول إن هذه الدارة .....
- ..... مرور التيار الكهربائي عبر سلك من نحاس يسبب ..... الإبرة الممقطة بقربه .....


فنقول إن للتيار الكهربائي تأثير ..... .

- ..... يظهر التأثير ..... للتيار الكهربائي عندما يمر هذا الأخير في محلول مائي ناقل.
- ..... أن للتيار الكهربائي المستمر اتجاهه فهو يخرج من ..... المؤبد ليمر في ..... الدارة الكهربائية و يعود إلى القطب السالب.

الجزء الثاني

أنجزنا التجربة المبينة في الرسم المقابل :

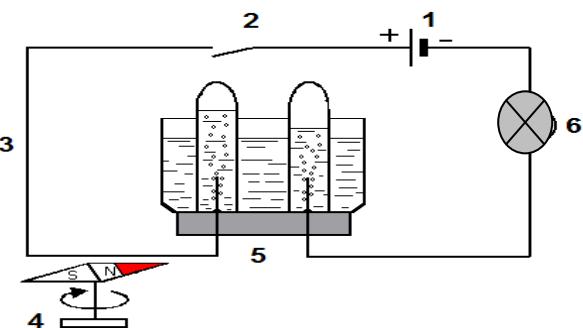نسكب كمية من الماء المالح في محلل ثم نغلق الدارة فأضاء المصباح



1) هل أن الماء المالح ناقل أو عازل للتيار الكهربائي؟

1) .....

2) ما هو تأثير التيار الكهربائي عندما يعبر محلل (العنصر 5)؟

1) .....

3) ما هو تأثير التيار الكهربائي عندما تنحرف الإبرة الممقطة (العنصر 4)؟


1) .....

4) ما هو تأثير التيار الكهربائي عندما يسخن سلك المصباح؟

1) .....
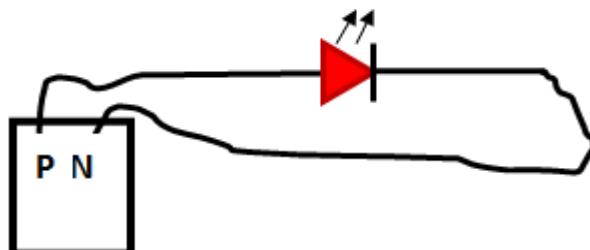
## التمرين عـ 2 دد (نقطة)

لأحمد خلية جافة مجهولة القطب بين قطبيها الموجب عن قطبيها السالب قام بالتجربة المبينة بالرسم التالي فـ \_\_\_\_\_ لـ اـ ظـ إـ ضـ اـ ءـ اـ مـ اـ مـ شـ سـ عـ .



1 - هل يسري تيار كهربائي في الدارة؟

2 - حدد بسهام إتجاه التيار الكهربائي في الذرة؟

3 - أي القطبين P أو N هو القطب الموجب للمولد؟

4 - عوض أحمد الصمام المشع بمصباح ذو سلك متاجع فلم يلاحظ ضوءا صادرا من المصباح

أ) - اكتب عبارة صحيحة أو خطأ أمام كل اقتراح :

يمكن تفسير عدم إضاءة المصباح بأن :

• المصباح معتب


• المصباح موصول بطريقة موكوسنة

• المصباح سليم لكن شدة التيار الكهربائي ضعيفة

## التمرين عـ 3 دد (5 نقاط)

لتجميع برادة الحديد التي تناشرت على الطاولة قمنا بالتجربة المبينة بالرسم التالي حيث لفنا سلكا من النحاس على

قطعة معدنية

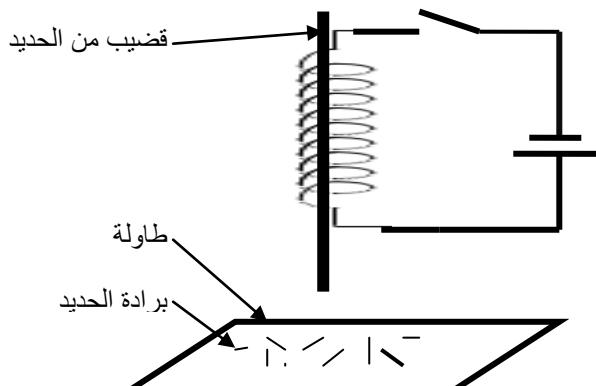

1) القاطع مفتوح : هل القطعة المعدنية م المقضة أم لا ؟

2) أغلقنا الدارة فالتسقط برادة الحديد بالقطعة المعدنية (قضيب الحديد)

أ) هل يسري تيار كهربائي في الدارة ؟


ب) هل القطعة المعدنية مغناطيسة ؟

ج) أذكر تأثير للتيار الكهربائي الذي يفسر به تحول قطعة الحديد إلى مغناطيس ؟

3 ) إذا علمنت أن القطعة المعدنية مصنوعة من الحديد اللين كيف يمكن إسقاط براادة الحديد في وعاء لتجمعها دون لمسها
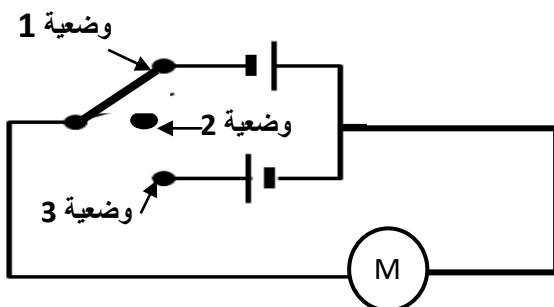
#### التمرين ع 4 دد (5 نقطة)

لأحمد لعبة كهربائية صغيرة يتحكم في تشغيل محركها بواسطة الدائرة الكهربائية التالية (الرسم 1) التي تحتوي قاطعاً يعمل على وضعيات ثلاث 1 أو 2 أو 3



1 ) عند تشغيل المحرك و القاطع في الوضعية 1 تتمكن المحرك من الدوران و تحررت السيارة باتجاه الأمام .

أ ) اذكر اتجاه التيار الكهربائي ؟

ب) هل يسري تيار كهربائي في هذه الوضعية (الوضعية 1 ) ؟ علل إجابتك

ج) عدد بسم اتجاه التيار الكهربائي على الدائرة ؟

2) ماهي وضعية القاطع 1 أو 2 أو 3 التي تمكن من إيقاف محرك السيارة ؟

3) ماهي وضعية القاطع {1 أو 2 أو 3} التي تجعل السيارة تسير إلى الخلف ؟

ع \_\_\_\_\_ م \_\_\_\_\_ لا \_\_\_\_\_ و \_\_\_\_\_ ف \_\_\_\_\_

