

/20

الوقت: 35 دق

اختبار كتابي ٢٠٢١ في التربية التكنولوجية

الاسم: اللقب: القسم: ٩ أنسى ١ الرقم:



المسج:

عصارة كهربائية

تقديم:

في إطار تطوير المنتج التقني، قررت مؤسسة صناعية تطوير عصارة قوارض يدوية لتصبح عصارة قوارض كهربائية.

يتكون هذا المنتج من العناصر الكهربائية التالية:

a : قاطعة لتشغيل ✓

b : زر ضاغط ✓

M : محرك كهربائي ✓

... /0.5

العمل المطلوب:

١ - صنف العناصر الكهربائية (a و b و M) إلى متغيرات دخول أو متغيرات خروج:


متغيرات خروج :	متغيرات دخول :
----------------	----------------

يشتغل المحرك (M) للتسهيل عملية عصر البرتقال: عند تشغيل الآلة و الضغط على الزر الضاغط:


... /1

٢ - اربط سهم الرسم بما يوافق وظيفته المنطقية:

الوظيفة ' لا ' (NON)

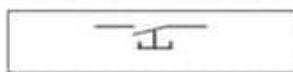


الوظيفة ' أو ' (OU)

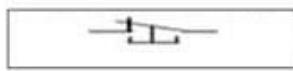

الوظيفة ' و ' (ET)



الوظيفة ' نعم ' (OUI)

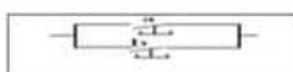

3- أتمم حدول الحقيقة والمعادلة المنطقية:

.../2
.../1

$M = \dots$

.../1

4- أتمم المخطط الكهربائي للمعادلة المنطقية M :

5- أتمم المخطط الذي مني التالي الخاص بالمعادلة المنطقية M :

6- أصنفنا متغير دخول **C** للعصارة يتمثل في حساس لمليء كاس العصير.

.../15

7- استخرج المعادلة المنطقية من المخطط الكهربائي التالي:




$M = \dots$

صفحة 2

٧- أرسم الرسم المنطقي للمعادلة المنطقية M :

... /3


a b c

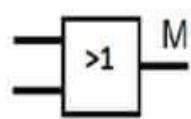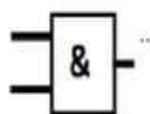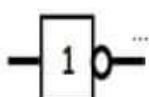


لتفادي اهتزاز آلة عصر القوارص عند استعمالها قمنا بتنبيتها بملزمة يدوية:

... /1

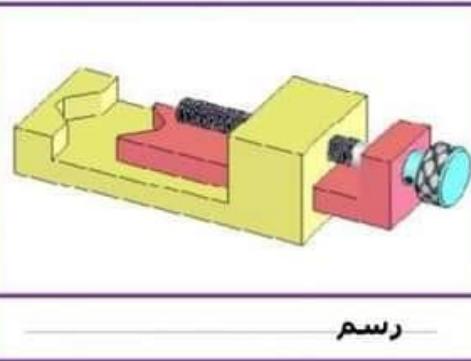٨- أتعرف على نوع الرسم المستعمل للتعرف بالملزمة :



رسم

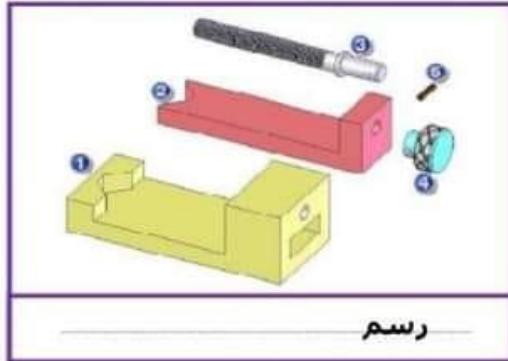


رسم

... /0.5

٩- ما هو العنصر الميكانيكي المستعمل للربط بين القطعة 4 و القطعة 3 :

اللوب

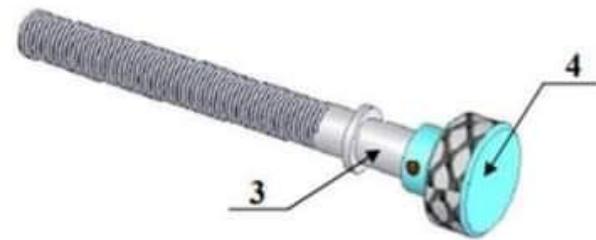

البرغي و صمولة

المشبك

... /0.5

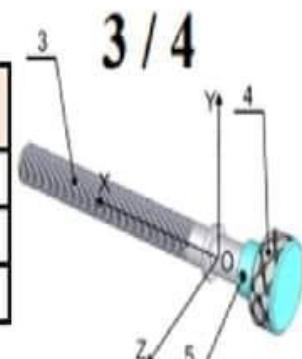
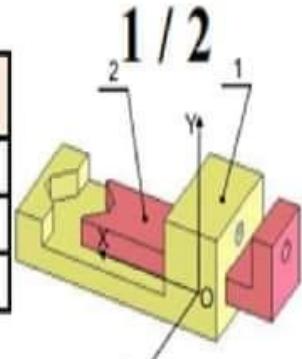
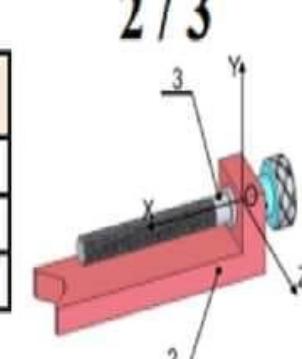
١٠- اختار من بين الوسائل التالية التي تمكنا من فك هذا العنصر :

صفحة 3



٩- تأمل مكونات الملزمة و المعن ذو ثلاثة محاور ثم أتم حداول الحركة التالية :

... / 6

الرمز	اسم الربط	درجات الحركة								
.....	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Tx =</td><td>Rx =</td></tr> <tr> <td>Ty =</td><td>Ry =</td></tr> <tr> <td>Tz =</td><td>Rz =</td></tr> </table>  3 / 4	T	R	Tx =	Rx =	Ty =	Ry =	Tz =	Rz =
T	R									
Tx =	Rx =									
Ty =	Ry =									
Tz =	Rz =									
.....	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Tx =</td><td>Rx =</td></tr> <tr> <td>Ty =</td><td>Ry =</td></tr> <tr> <td>Tz =</td><td>Rz =</td></tr> </table>  1 / 2	T	R	Tx =	Rx =	Ty =	Ry =	Tz =	Rz =
T	R									
Tx =	Rx =									
Ty =	Ry =									
Tz =	Rz =									
.....	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>Tx =</td><td>Rx =</td></tr> <tr> <td>Ty =</td><td>Ry =</td></tr> <tr> <td>Tz =</td><td>Rz =</td></tr> </table>  2 / 3	T	R	Tx =	Rx =	Ty =	Ry =	Tz =	Rz =
T	R									
Tx =	Rx =									
Ty =	Ry =									
Tz =	Rz =									

/20

الوقت: 35 دق


اختبار كتابي ٢

في التربية الكهربائية

المدرسة الاعدادية
أولاد صالح

الأستاذ: محمد المشرقي

الاسم:
اللقب:
القسم: ٩ ابتدائي الرقم:

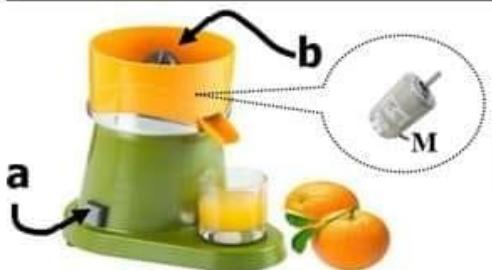

المساحة:
عصارة كهربائية

تقديم:

في إطار تطوير المنتج التقني، قررت مؤسسة صناعية تطوير عصارة فوارص يدوية لتصبح عصارة فوارص كهربائية.
يتكون هذا المنتج من العناصر الكهربائية التالية:

- a : قاطعة لتشغيل ✓
- b : زر ضاغط ✓
- M : محرك كهربائي ✓

العمل المطلوب:

... /0.5

١ - صنف العناصر الكهربائية (a و b و M) إلى متغيرات دخول أو متغيرات خروج:

M : متغيرات خروج :	a , b : متغيرات دخول :
--------------------	------------------------

٢ - أربط سهم الرسم بما يوافق وظيفته المنطقية:

... /1

الوظيفة ' لا ' (NON)

الوظيفة ' أو ' (OU)

الوظيفة ' و ' (ET)

الوظيفة ' نعم ' (OUI)

يشتعل المحرك (M) للتسهيل عملية عصر البرتقال: عند تشغيل الآلة و الضغط على الزر الضاغط:



صفحة 1

٣- أتمم حدول الحقيقة والمعادلة المنطقية:

a	b	M
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

٤- أتمم المخطط الكهربائي للمعادلة المنطقية $M = a \cdot b$:

٥- أتمم المخطط الذي مني التالي الخاص بالمعادلة المنطقية $M = a \cdot b$:


٦- أصنفنا متغير دخول C للعصارة يتمثل في حساس لمليء كاس العصير.

٧- استخرج المعادلة المنطقية من المخطط الكهربائي التالي:

$$M = (a \cdot \bar{b}) + c$$


صفحة 2

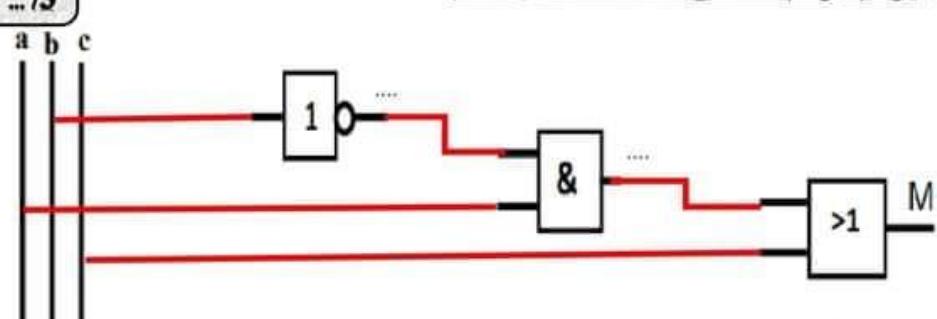٧- أرسم الرسم المنطقي للمعادلة المنطقية M :



لتفادي اهتزاز آلة عصر القوارص عند استعمالها قمنا بتنبيتها بملزمة يدوية:

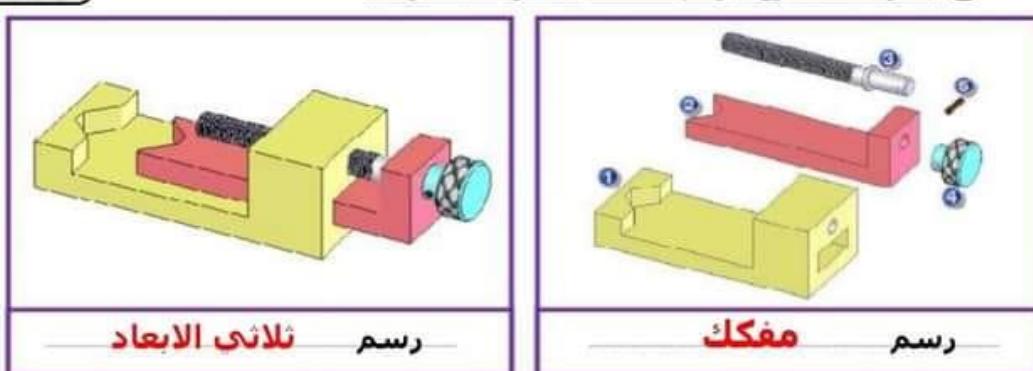٨- أتعرف على نوع الرسم المستعمل للتعرف بالملزمة :




٩- ما هو العنصر الميكانيكي المستعمل للربط بين القطعة 4 و القطعة 3 :

اللونب

البرغى و صمولة

المشبك

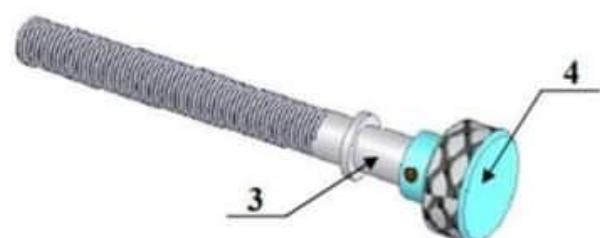

١٠- اختار من بين الوسائل التالية التي تمكنا من فك هذا العنصر :

صفحة 3

٩- تأمل مكونات الملزمة و المعن ذو ثلاثة محاور ثم أتم حداول الحركة التالية :

... / 6

الرمز	اسم الربط	درجات الحركة								
	اندماجي	<table border="1"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>$T_x = 0$</td><td>$R_x = 0$</td></tr> <tr> <td>$T_y = 0$</td><td>$R_y = 0$</td></tr> <tr> <td>$T_z = 0$</td><td>$R_z = 0$</td></tr> </table> <p>3 / 4</p>	T	R	$T_x = 0$	$R_x = 0$	$T_y = 0$	$R_y = 0$	$T_z = 0$	$R_z = 0$
T	R									
$T_x = 0$	$R_x = 0$									
$T_y = 0$	$R_y = 0$									
$T_z = 0$	$R_z = 0$									
	انزلاقي	<table border="1"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>$T_x = 1$</td><td>$R_x = 0$</td></tr> <tr> <td>$T_y = 0$</td><td>$R_y = 0$</td></tr> <tr> <td>$T_z = 0$</td><td>$R_z = 0$</td></tr> </table> <p>1 / 2</p>	T	R	$T_x = 1$	$R_x = 0$	$T_y = 0$	$R_y = 0$	$T_z = 0$	$R_z = 0$
T	R									
$T_x = 1$	$R_x = 0$									
$T_y = 0$	$R_y = 0$									
$T_z = 0$	$R_z = 0$									
	ارتكاري	<table border="1"> <tr> <td>T</td><td>R</td></tr> <tr> <td>$T_x = 0$</td><td>$R_x = 1$</td></tr> <tr> <td>$T_y = 0$</td><td>$R_y = 0$</td></tr> <tr> <td>$T_z = 0$</td><td>$R_z = 0$</td></tr> </table> <p>2 / 3</p>	T	R	$T_x = 0$	$R_x = 1$	$T_y = 0$	$R_y = 0$	$T_z = 0$	$R_z = 0$
T	R									
$T_x = 0$	$R_x = 1$									
$T_y = 0$	$R_y = 0$									
$T_z = 0$	$R_z = 0$									