

| | | |
|--|---|---|
| القسم : 7 أساسى المادة : العلوم الفيزيائية الأستاذة : مريم بنينس | فرض تاليفي عدد 03 رقم : المدة : 60 دق | المدرسة إعدادية بزاوية الجديدي الاسم : اللقب : |
|--|---|---|

تمرين ع-01 عدد (6 نقاط)


- ضع علامة (X) أمام كل مقتراح صحيح.

- شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي قابل للقياس يرمز لها بالحرف A.
- يسري التيار الكهربائي في الدارة عند فتحها.
- يستهلك المولد الكهرباء و لا ينتجه فينعت بالمستقبل.
- تقاس شدة التيار الكهربائي بوحدة الأمبير متر.
- ترتفع شدة تأثيرات التيار الكهربائي بارتفاع قيمة المقاومة في دارة مغلقة.
- يسمح الماء النقى بمرور التيار الكهربائي فينعت بالجسم الناقل للتيار الكهربائي.


تمرين ع-02 عدد (9 نقاط)

I- أنجز فريق من التلاميد الدارات الكهربائية التالية :

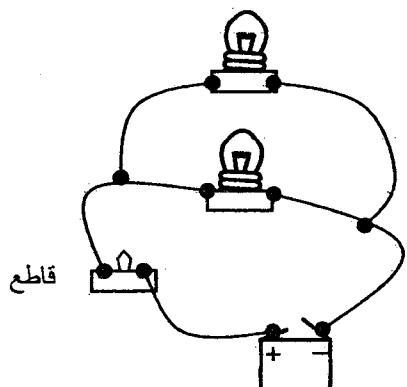1- أربط بسهم كل تركيب من التراكيب الكهربائية السابقة بنوعها.



• التركيب الثاني

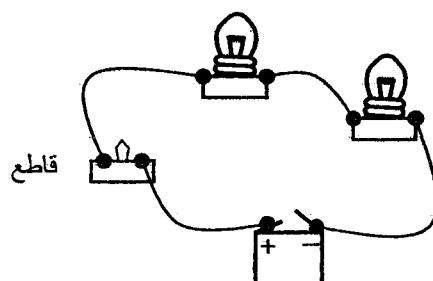

• التركيب الأول

0.5

• تركيب بالسلسل

• تركيب بالتوازي

4- أراد فريق التلاميذ التحكم في شدة التيار الكهربائي المار في المصباح بالإضافة عدد من المصابيح بالتسلاس إلى الدارة السابقة .

أ- أجب بـ "صواب" أو "خطأ"

◀ ترتفع شدة التيار الكهربائي بارتفاع عدد المصابيح في دارة بالتسلاس.

◀ ترتفع مقاومة الدارة لعبور التيار الكهربائي بارتفاع عدد المصابيح في دارة بالتسلاس.

◀ تنخفض شدة التيار الكهربائي كلما ارتفعت قيمة المقاومة في الدارة.


1.5

0.5

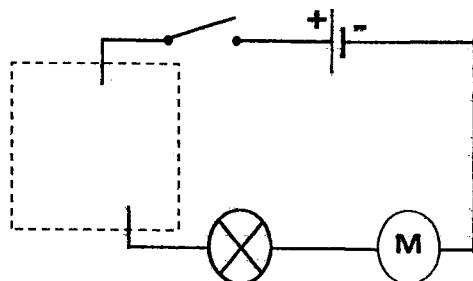0.5


ب- أذكر اسم الجهاز الذي يمكننا أيضاً من للتحكم في شدة التيار الكهربائي.

ج- أرسم بياني هذا الجهاز في المكان المخصص بالدارة التالية .




تمرين ع-03 ددد (5 نقاط)


I- لنفترض التراكيب الكهربائية التالية :

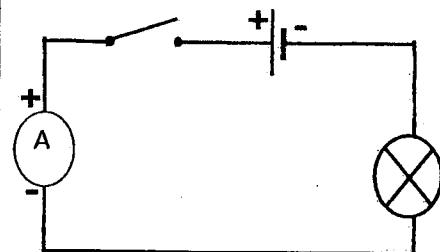

التركيب الثالث

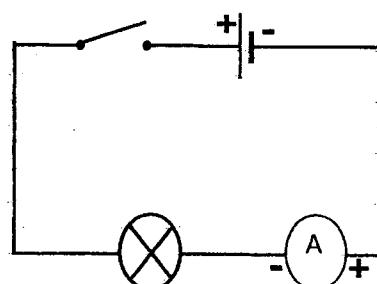

التركيب الثاني

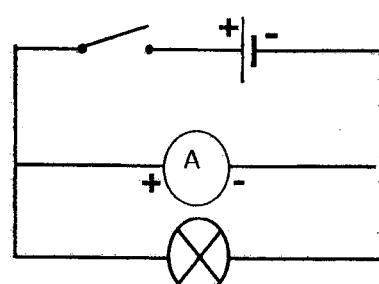

التركيب الأول

0.5

0.5

0.25

1- أذكر اسم الجهاز

2- حدد وظيفة هذا الجهاز داخل الدارة

3- ضع علامة (X) على التراكيب الصحيح للجهاز في الدارة.